

1				
L3				

simpulan :

mbinasi gerbang akan membentuk logika dari gerbang XOR

11 b. Fungsi Boolean = $\overline{(\overline{x+y}) + \overline{x}}$

c. Tabel kebenaran

Sw1	Sw2	L
0	0	1
1	0	0
0	1	1
1	1	0

d. Diagram waktu

